

## Realisatsiooni näide – täisarvude korrutamine

- **Märgita täisarvude korrutamine, 2-bitti korruga (radix-4)**
- **$o = a * b$** 
  - ... + [0,1,2,3]\*b →  $3*b = 4*b - b$
  - samm, kui eelmine bitipaar ei olnud '11'
    - $b_{10}=00$  ? → ei midagi
    - $b_{10}=01$  ? →  $o+=a$
    - $b_{10}=10$  ? →  $o+=2*a$  [  $o+=(a<<1)$  ]
    - $b_{10}=11$  ? →  $o-=a$  [ ja jätame meelde ]
  - samm, kui eelmine bitipaar oli '11'
    - $b_{10}=00$  ? →  $o+=a$  [  $4-1==3$  ]
    - $b_{10}=01$  ? →  $o+=2*a$  [  $2==1+1$  ]
    - $b_{10}=10$  ? →  $o-=a$  [  $3==2+1$ , jälle meelde ]
    - $b_{10}=11$  ? → ei midagi [  $4==3+1$ , jälle meelde ]

### Korrutamine 2 kohaga

00 - blok.

01 -  $1*Rg1$

10 -  $2*Rg1$  ( $L1(Rg1)$ )


11 -  $-Rg1$ ; +1 järgmisesse järku

$$11_2 = 100 - 1 = 10\bar{1}$$

N: 0,01101101



0,100 $\bar{1}$ 0 $\bar{1}$ 01

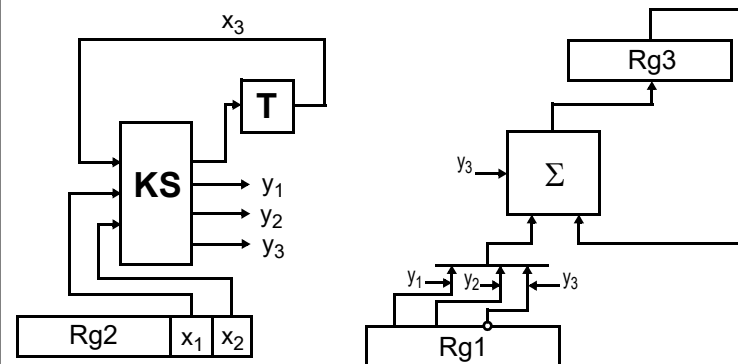


y1:  $Rg3 := Rg3 + Rg1$

y2:  $Rg3 := Rg3 + L1(Rg1)$

y3:  $Rg3 := Rg3 - Rg1$

Joonis: Margus Kruus


# Realisatsiooni näide (ver. 1)

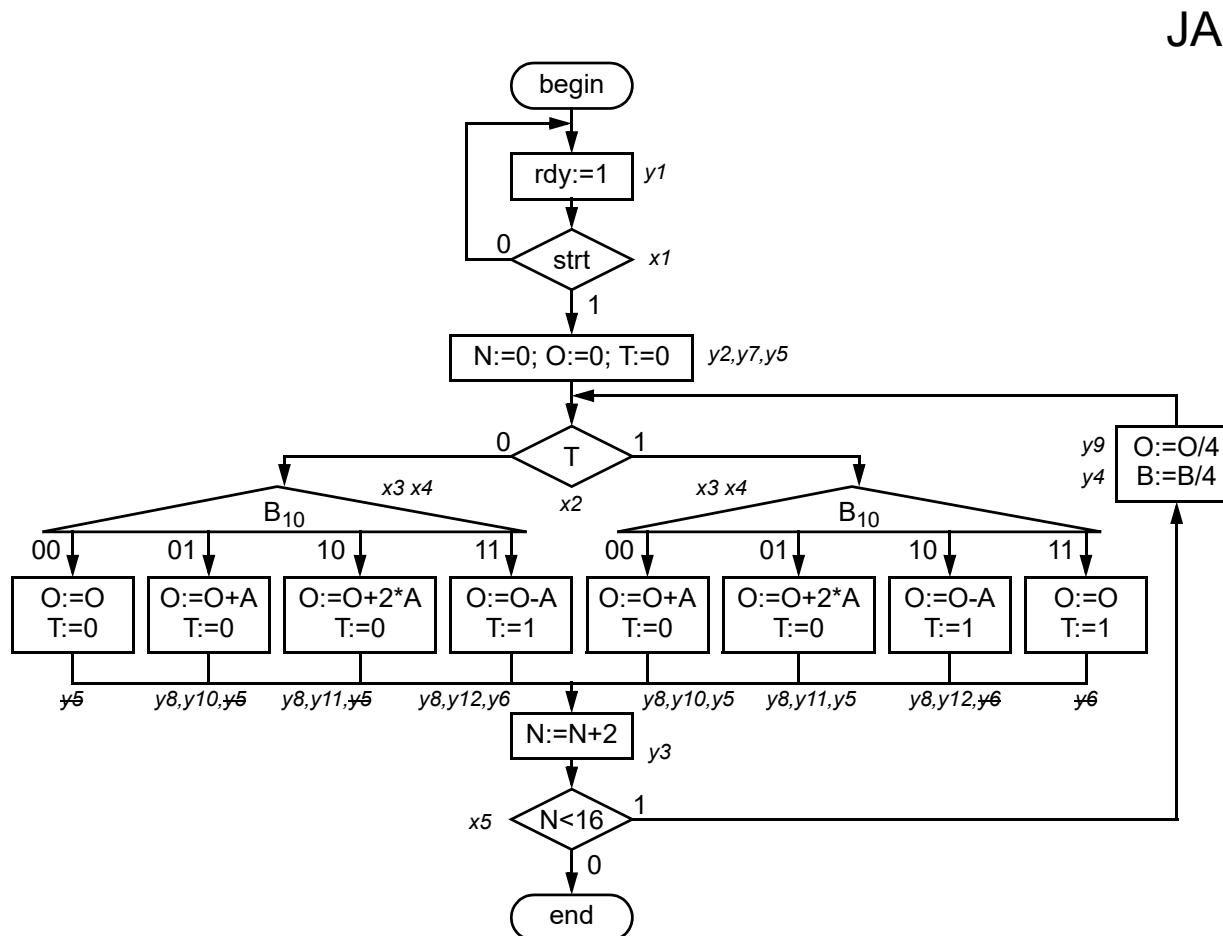


JA Moore: i 5, o 12, s 12, t 28; Mealy: i 5, o 12, s 4, t 13 (tagasiside OK)

OA 2 sum., 1 võrdl., 5 (6) mux, 5 (6) reg.

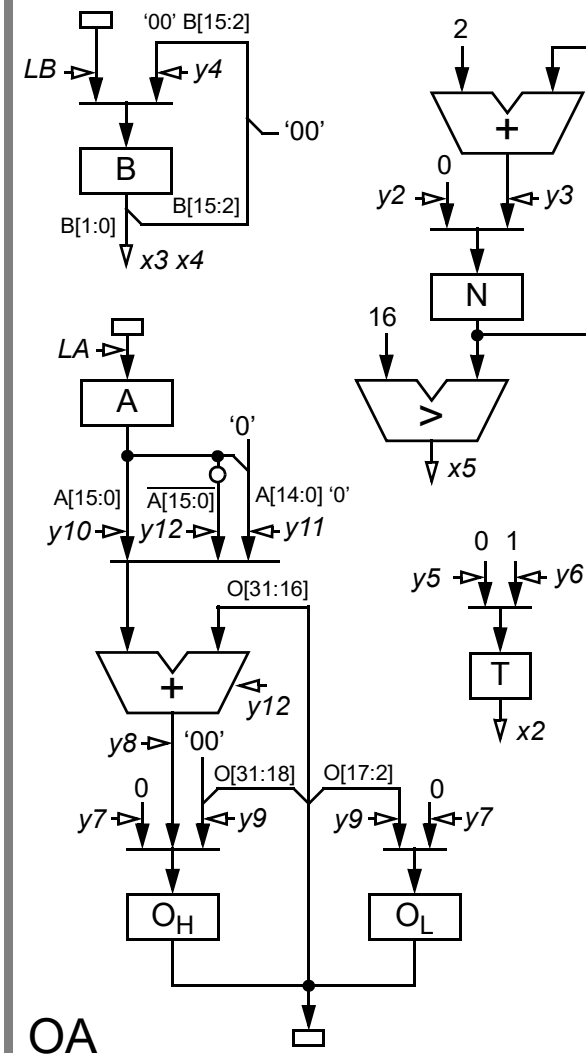**3 takti iteratsiooni kohta, kokku 24 (+1) takti**




# Realisatsiooni näide (ver. 2)

 



JA Moore: i 5, o 12, s 10, t 82; Mealy: i 5, o 12, s 3, t 17  
 OA 2 sum., 1 võrdl., 5 mux, 5 reg.  
**1 takt iteratsiooni kohta, kokku 9 (+1) takti**

JA

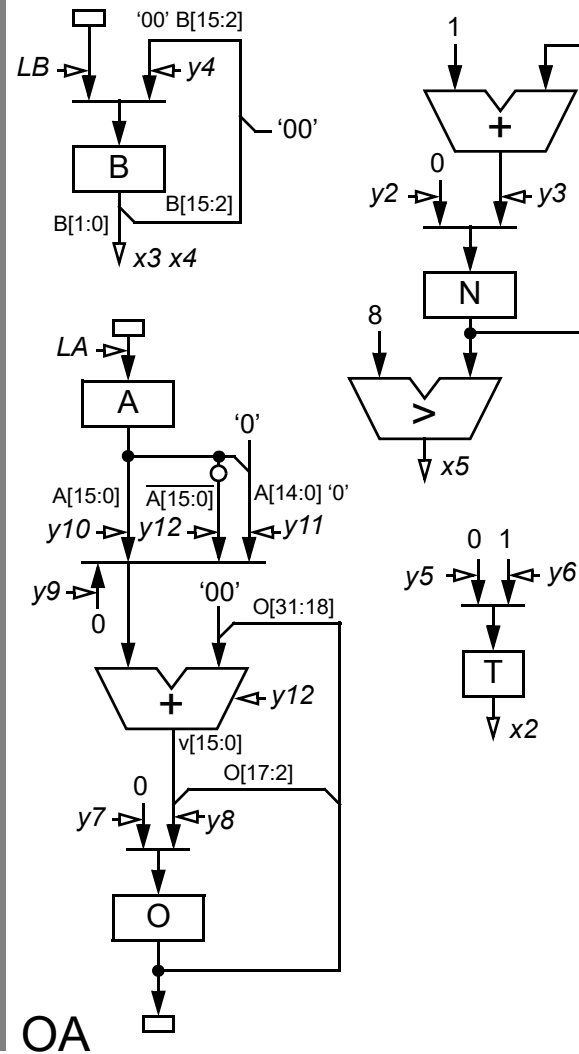
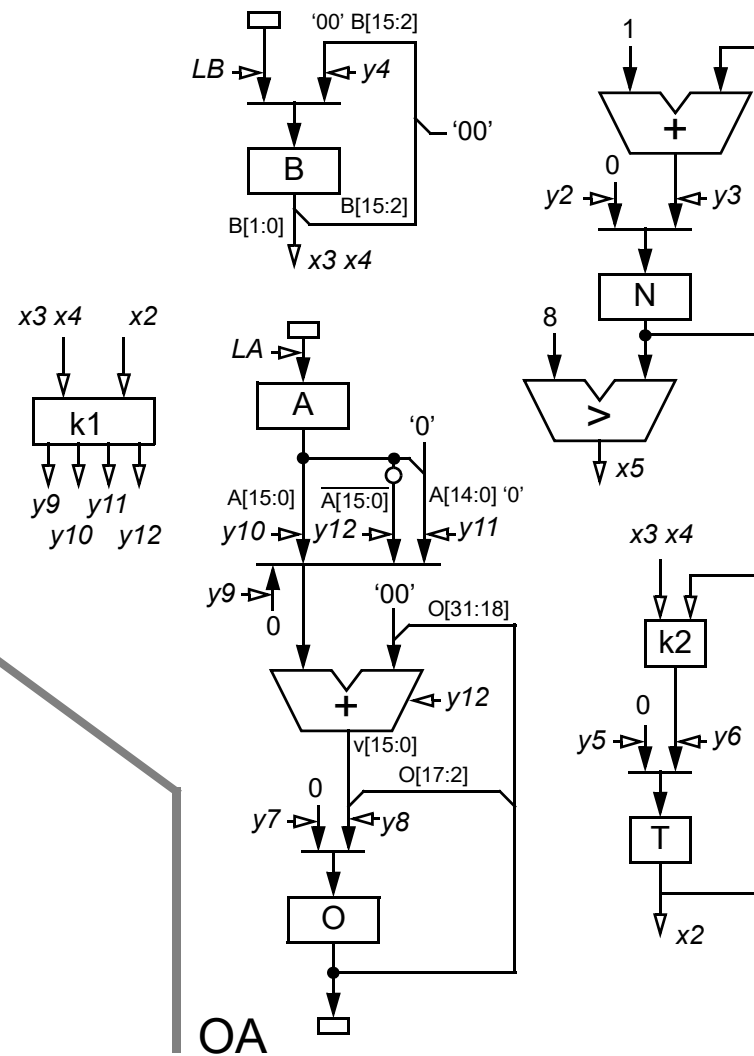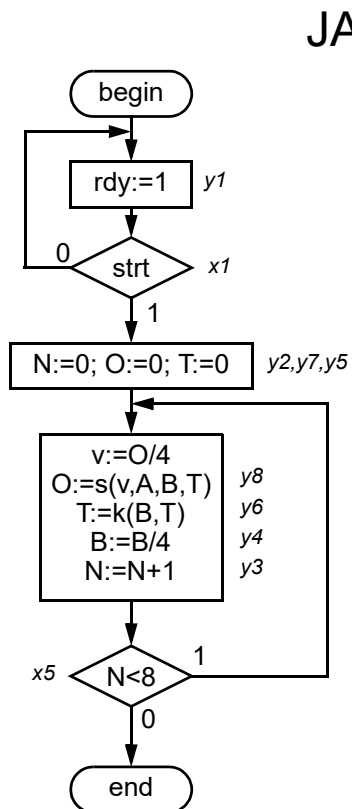
# Realisatsiooni näide (ver. 3)



- Keerukus: JA → OA
- siirded ~  
kombinatsiooniskeem



JA Moore: i 2, o 8, s 3, t 5; Mealy: i 2, o 8, s 3, t 5  
 OA 2 sum., 1 võrdl., 5 mux, 5 reg., 1 (2) f-n  
 1 takt iteratsiooni kohta, kokku 9 (+1) takti
 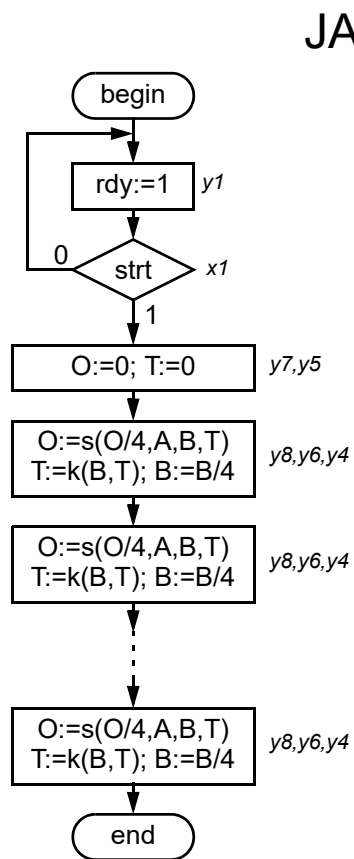
## Realisatsiooni näide (ver. 3)

- Keerukus: OA → JA
- loendur ~ automaat
- Veelgi kiirem:
  - ühitada nullimine (y7,y5) ja esimene iteratsioon
  - OA: peaaegu sama
  - JA: 9 olekut
  - kiirus: 8 (+1) takti



JA Moore: i 1, o 6, s 10, t 11; Mealy: i 1, o 6, s 10, t 11  
 OA 1 sum., 4 mux, 4 reg., 1 (2) f-n  
 1 takt iteratsiooni kohta, kokku 9 (+1) takti



## Realisatsioonide võrdlused

- **Seitse erinevat korrutaja realisatsiooni**
  - **paralleelne, bitt korruga, 2 bitti korruga (versioonide 3 ja 4 erinevad VHDL koodid)**
  - **VHDL koodide erinevused põhjustatud sünteesi juhtimise vajadusest**
    - “what you write is what you get...”
  - **VHDL failid – <http://mini.pld.ttu.ee/~lrv/IAY0150/multiplier/>**

Tüüp	nr.	Synopsys DC		Xilinx ISE	
		comb. & reg. [e.g.]	[ns]	[slices]	[ns]
paralleelne	0	685 + 112 = 797	20.0	0 (1/24 mult.)	~10
radix-2 (bhv-rtl)	1	227 + 508 = 735	15.5	46 (7680)	6.7
radix-4 (v.4, bhv-rtl)	2	402 + 511 = 913	20.0	52 (7680)	7.8
radix-4 (v.4, ~90% rtl)	3	303 + 511 = 814	15.9	37 (7680)	7.1
radix-4 (v.4, 100% rtl)	4	179 + 511 = 690	19.9	34 (7680)	7.3
radix-4 (v.3, bhv-rtl)	5	397 + 514 = 911	20.0	51 (7680)	8.2
radix-4 (v.3, 100% rtl)	7	182 + 511 = 693	18.7	36 (7680)	6.4